

Slide 21

- To find the time where  $V_L(t) = 0.5 V_0$ , we do the following, let  $t = t_d$  and we start @  $T_D$

$$V_L(t) = V_0 - e^{-\frac{t_d}{T_c}} V_0$$

$$0.5 V_0 = V_0 - e^{-\frac{t_d}{T_c}} V_0$$

$$0.5 = 1 - e^{-\frac{t_d}{T_c}} \leadsto e^{-\frac{t_d}{T_c}} = 0.5$$

$$-\frac{t_d}{T_c} = \ln(0.5) = -0.693 \Rightarrow \boxed{t_d = 0.693 T_c}$$


Example 4.2

$$\Gamma_S = 0$$

$$\Gamma_L = 1$$

$$\begin{cases} \Gamma_{12} = \frac{Z_{c2} - Z_{c1}}{Z_{c2} + Z_{c1}} = \frac{100 - 50}{150} = \frac{50}{150} = \frac{1}{3} \\ T_{12} = \frac{2 Z_{c2}}{Z_{c1} + Z_{c2}} = \frac{200}{150} = \frac{4}{3} \end{cases}$$
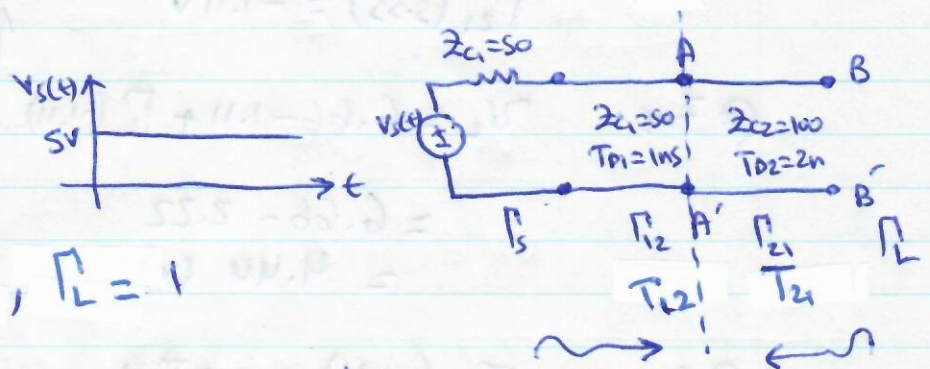
$$\begin{cases} \Gamma_{21} = \frac{Z_{c1} - Z_{c2}}{Z_{c1} + Z_{c2}} = \frac{50 - 100}{150} = -\frac{1}{3} \\ T_{21} = 1 + \Gamma_{21} = \frac{2}{3} \end{cases}$$





$$V_{init} = 5 \frac{Z_{C1}}{Z_{C1} + Z_{C1}} = 2.5(V)$$


@ 1ns :  $V_{ir} = \Gamma_{12}(2.5) = 0.833(V)$

$$V_{2t} = T_{12}(2.5) = 3.33V$$

@ 3ns :  $V_{2t} = 3.33V$

$$V_{Lr} = \Gamma_L V_L = 3.33V$$


$$V_L = V_{2t} + V_{Lr} = 6.66V$$

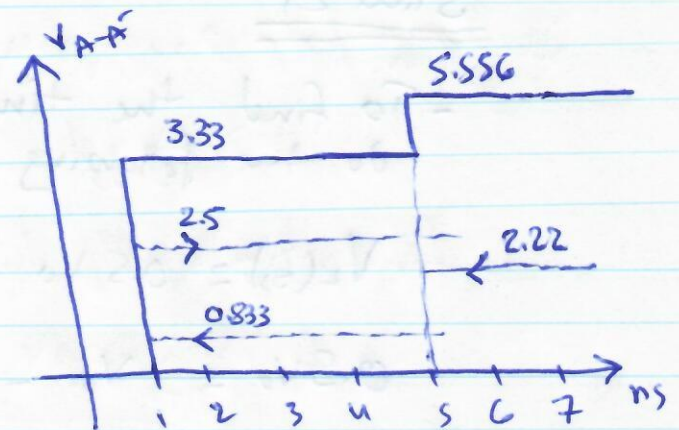

@ 5ns :  $T_{21}(3.33) = 2.22V$

$$\Gamma_{21}(3.33) = -1.11V$$

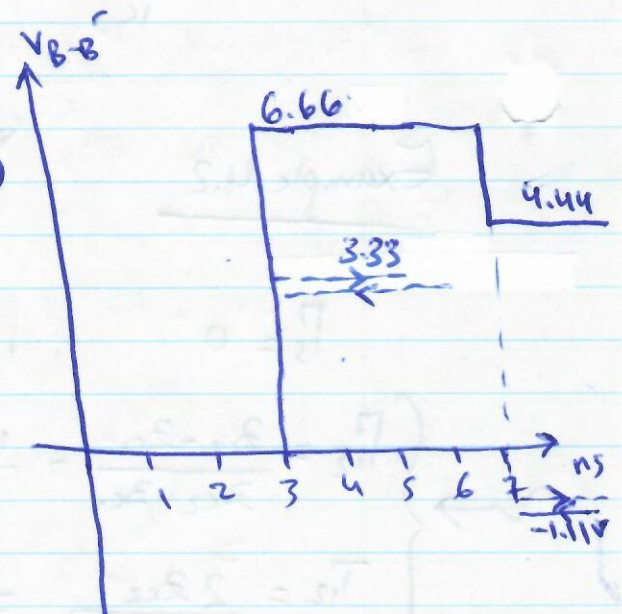@ 7ns :  $V_L = 6.66 - 1.11 + \Gamma_L(-1.11)$   
 $= 6.66 - 2.22$   
 $= 4.44(V)$



@ 9ns :  $T_{21}(-1.11) = -0.741$

$$\Gamma_{21}(-1.11) = 0.37$$

to source

to load

& continue. See full graph on  
 Slide 28 of  
 T4 Lecture

